

Задача 1

Неправильно указана логика переходов:

- порядок перехода должен быть обратный
- какое-либо вычисление только на последнем бите, в остальных случаях только сдвиг

Меняем:

```
assign next_scr_reg[0] = scr_reg[5] ^ scr_reg[6];  
assign next_scr_reg[1] = scr_reg[0];  
assign next_scr_reg[2] = scr_reg[1];  
assign next_scr_reg[3] = scr_reg[2];  
assign next_scr_reg[4] = scr_reg[3];  
assign next_scr_reg[5] = scr_reg[4] ^ scr_reg[3];  
assign next_scr_reg[6] = scr_reg[5];
```

на

```
assign next_scr_reg[6] = scr_reg[0] ^ scr_reg[1];  
assign next_scr_reg[5] = scr_reg[6];  
assign next_scr_reg[4] = scr_reg[5];  
assign next_scr_reg[3] = scr_reg[4];  
assign next_scr_reg[2] = scr_reg[3];  
assign next_scr_reg[1] = scr_reg[2];  
assign next_scr_reg[0] = scr_reg[1];
```

Неправильно указана логика выхода:

- используется не текущее, а следующее состояние, а выход вместо XOR вычисляется как ИЛИ

Меняем:

```
assign scr_seq = (scr_en) ? next_scr_reg : '0;  
assign scr_data_out[0] = data_in[0] || scr_seq[0];
```

на (с учетом того, что если сигнал шифрования равен 0, то данные пробрасываются, чего не отражено в схеме)

```
assign scr_seq = scr_reg[SCR_WIDTH-1];  
assign scr_data_out = scr_en ? data_in ^ scr_seq : data_in;
```

- сигнал состояния выхода должен вычисляться не по текущему такту разрешающего выхода, а по следующему

Меняем:

```
always @(posedge clk)  
    if(kill)
```

```

begin

    data_out  <= '0';

    data_out_en <= '0';

end

else if(data_in_en)

begin

    data_out  <= scr_data_out;

    data_out_en <= data_in_en_reg;

end

else

begin

    data_out  <= '0';

    data_out_en <= '0';

end

```

на

```

always @(posedge clk)

if(kill)

begin

    data_out  <= '0';

    data_out_en <= '0';

end

else if(data_in_en_reg)

begin

    data_out  <= scr_data_out;

    data_out_en <= data_in_en_reg;

end

else

begin

    data_out  <= '0';

    data_out_en <= '0';

end

```

Далее, напомним тестбенч демонстрирующий работу устройства, подав те же сигналы что и в примере и построим диаграмму в GTK:

```

// Топ-модуль верификационного окружения

// скреблера(шифратора на (linear feedback shift register, LFSR)).

```

```

// ----- TODO -----

// | В данном задании все изменения необходимо |
// | вносить в этот файл |
// ----- TODO -----

module tb_scr_1dim_core ();

    parameter DATA_WIDTH  = 1;

    parameter SCR_WIDTH    = 7;

    // Определение тактового сигнала и
    // сигнала сброса.

    logic clk;

    logic kill;

    // Определение проводов, которые будут
    // подключены к портам модуля.

    logic          scr_en;

    logic [DATA_WIDTH-1:0]  data_in;

    logic          data_in_en;

    logic [SCR_WIDTH-1:0]   init_val;

    logic          init_val_en;

    logic [DATA_WIDTH-1:0]  data_out;

    logic          data_out_en;

    logic [DATA_WIDTH-1:0]  scr_seq;

    logic [SCR_WIDTH-1:0]   scr_reg;

    // Подключение тестируемого модуля.

    scr_1dim_core #(
        .DATA_WIDTH  (DATA_WIDTH ),
        .SCR_WIDTH    (SCR_WIDTH)
    ) DUT (
        .clk          ( clk      ),
        .kill          ( kill     ),
        .scr_en        ( scr_en   ),
        .data_in        ( data_in  ),
        .data_in_en     ( data_in_en ),
        .init_val_en    ( init_val_en ),
        .init_val       ( init_val ),
        .data_out       ( data_out ),
        .data_out_en    ( data_out_en )
    );

```

```

initial begin

    // Настройка waveform

    // Необходимо для создание временных диаграмм

    $dumpfile("wave.vcd");

    $dumpvars(0, tb_scr_1dim_core);

end

// Генерация тактового сигнала.

initial begin

    clk <= 1'b0;

    forever begin

        #5 clk = ~clk;

    end

end

// Генерация сигнала сброса.

initial begin

    kill <= 1'b1;

    @(posedge clk);

    kill = 1'b0;

end

initial begin

    $display("1");

    init_val_en = 0;

    init_val = 7'h00;

    scr_en = 0;

    data_in_en = 0;

    data_in = 0;

    #25;

    init_val_en = 1;

    init_val = 7'h10;

    #10;

    init_val_en = 0;

    #10;

    scr_en = 1;

    data_in_en = 1;

    #10;

    data_in = 1;

    #10;

```

```

data_in = 0;

#10;

data_in = 1;

#10;

data_in = 0;

#10;

data_in = 1;

#10;

data_in = 0;

data_in_en = 0;

scr_en = 0;

    // ----- TODO -----

// | Тестовое воздействие необходимо писать здесь |

// ----- TODO -----


// Завершение.

#30;

$finish();

end


initial begin

    $monitor("time=%3d, clk=%b, kill=%b, init_val_en=%b, init_val=%h, scr_en=%b, data_in_en=%b,
data_in=%b | | data_out=%b, data_out_en=%b", $time, clk, kill, init_val_en, init_val, scr_en, data_in_en, data_in, data_out,
data_out_en);

    end

endmodule

```

 

Задача 2

Инвертированный асинхронный сброс -> убрать отрицание

Неправильная логика выходного переноса -> должна быть дизъюнкция всех попарных конъюнкций

Итого меняем:

```
always @(posedge clk_i) begin
    if( ~areset_i ) begin
        {Cout_o, S_o} <= 'b0;
    end
    else begin
        S_o  <= A_i ^ B_i ^ Cin_i;
        Cout_o <= ( A_i | B_i ) | ( A_i & Cin_i ) |
                ( B_i & Cin_i );
    end
end
```

на

```
always @(posedge clk_i) begin

    if( areset_i ) begin

        {Cout_o, S_o} <= 'b0;

    end

    else begin

        S_o  <= A_i ^ B_i ^ Cin_i;

        Cout_o <= ( A_i && B_i ) || ( A_i && Cin_i ) ||

                    ( B_i && Cin_i );

    end

end

end
```

Напишем тестбенч как в примере и проведем симуляцию в GTK:

```
// Топ-модуль верификационного окружения

// ----- TODO -----

// | В данном задании все изменения необходимо |
// | вносить в этот файл |
// ----- TODO -----

module tb_fulladder;

    // Определение тактового сигнала и
    // сигнала сброса.

    logic clk_i;

    logic areset_i;

    // Определение проводов, которые будут
    // подключены к портам блока.

    logic A_i;

    logic B_i;

    logic Cin_i;

    logic Cout_o;

    logic S_o;

    // Подключение тестируемого модуля.
```

```

fulladder_sync DUT (
    .clk_i ( clk_i ),
    .areset_i ( areset_i ),
    .A_i ( A_i ),
    .B_i ( B_i ),
    .Cin_i ( Cin_i ),
    .Cout_o ( Cout_o ),
    .S_o ( S_o )
);

initial begin
    // Настройка waveform
    // Необходимо для создание временных диаграмм
    $dumpfile("wave.vcd");
    $dumpvars(0, tb_fulladder);
end

initial begin
    clk_i <= 1'b0;
    forever begin
        #5 clk_i = ~clk_i;
    end
end

initial begin
    // ----- TODO -----
    // | Тестовое воздействие необходимо писать здесь |
    // ----- TODO -----

    // Завершение.
    A_i = 0;
    B_i = 0;
    Cin_i = 0;
    areset_i = 1;
    #10;
    areset_i = 0;
    #5;
    A_i = 1;

```



```

#10;

A_i = 0;

B_i = 1;

#10;

A_i = 1;

#10;

A_i = 0;

B_i = 0;

Cin_i = 1;

#10;

A_i = 1;

#10;

A_i = 0;

B_i = 1;

#10;

A_i = 1;

#15;

$finish();

end

endmodule

```

